

计算机设计与实践



HITSZ 实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ

目录



课程介绍


miniRV-1指令系统

CPU的功能、原理与结构

RISC-V单周期CPU设计与实现

课程基本信息

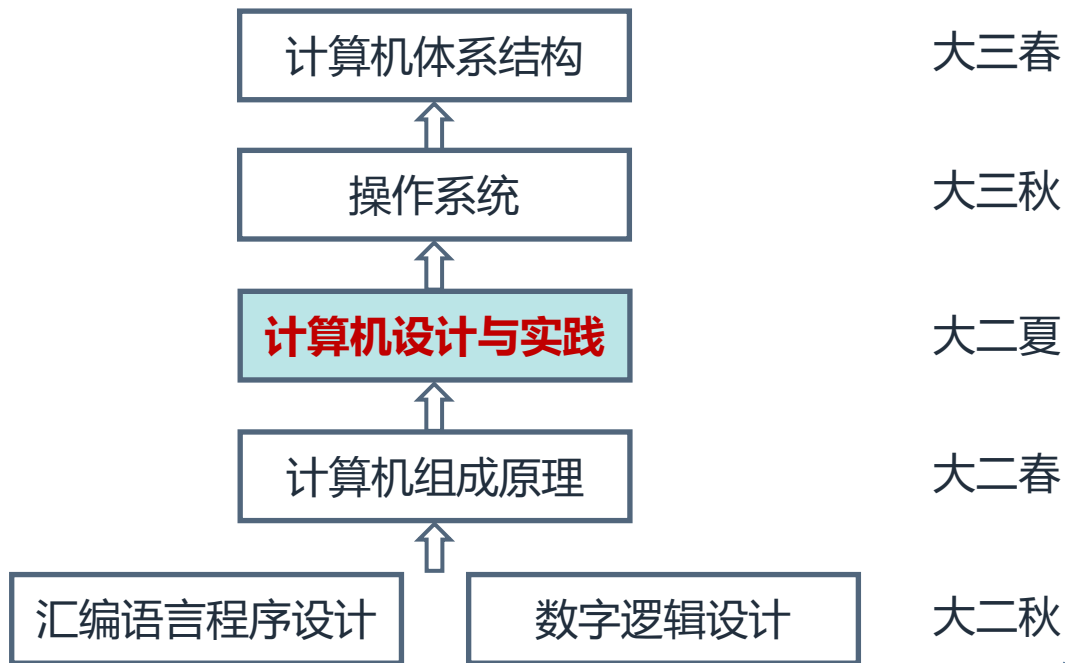- 开课学期：大二夏季 (2021夏)
- 总学时：56学时 = **4**学时理论 + **52**学时实验
- 课程学分：3.5
- 实验项目：24条指令的RISC-V CPU设计与实现



课程目标

1. **综合**运用《数字逻辑设计》、《计算机组成原理》等基础课程知识，系统掌握计算机硬件系统设计与实现的**工程**方法；
2. 锻炼对计算机硬件系统的**分析**、**设计**和**创新**能力；
3. 通过计算机部件、CPU，再到SoC的逐步实现，锻炼**解决复杂工程**问题的能力
4. 掌握HDL和EDA工具的使用，锻炼计算机硬件系统的**开发**、**调试**能力

课程安排

- 开课学期：大二夏季 (2021夏)
- 总学时：56学时 = 4学时理论 + 52学时实验
- 课程学分：3.5
- 实验项目：24条指令的RISC-V CPU设计与实现

		序号	教学内容	学时
单周期CPU设计与实现	{	1-1	RISC-V单周期CPU设计与实现要点	2
		1-2	RISC-V汇编语言程序设计	4
		1-3	单周期CPU设计与实现	20
流水线CPU设计与实现	{	2-1	RISC-V流水线CPU的设计与实现要点	2
		2-2	流水线CPU的设计与实现	20
		2-3	I/O设计及课程总结	8



19级7~10班-计
算机设计与实

273662456



从Coding到Running

```
li a0, 5
ecall
mv t3, a0
# prints a newline
li a0, 11
li a1, '\n'
ecall
# prints msg2
li a0, 4
la a1, msg2
ecall
```

miniRV汇编程序

RARS汇编器

0x00000597
0x07c58593
0x00000073
0x00500513
0x00000073
0x00050e13
0x00b00513

① 汇编

机器码


② 存储

辅存



Image

从Coding到Running

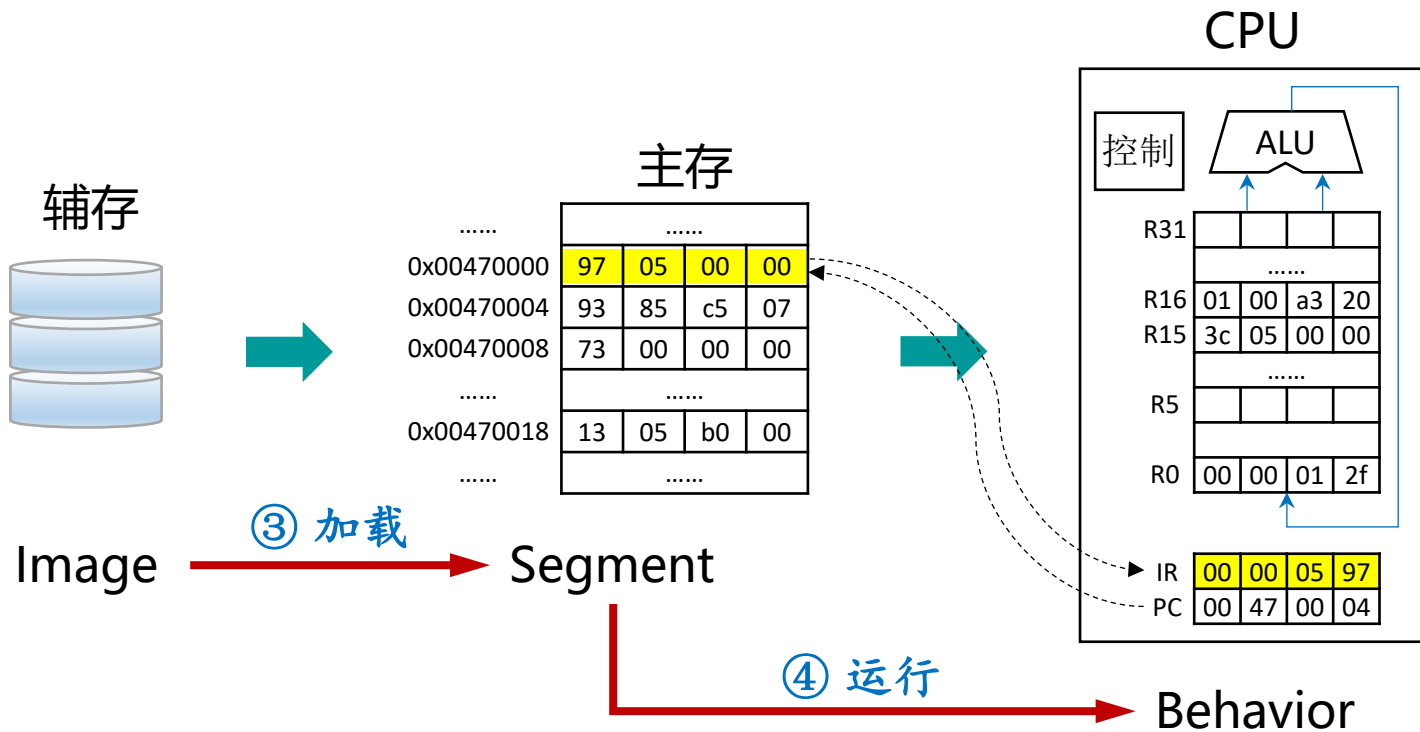


项目内容

1. 基于miniRV-1指令集，编写汇编程序，并在Logisim上运行；
2. 使用Verilog HDL，设计**单周期**、**流水线**RISC-V CPU；
3. 在自己设计的CPU上，运行1.中的自编程序；
4. 基于Trace方法进行测试；
5. 添加拨码开关、LED、数码管的外设，形成SoC (System-On-Chip)；
6. 编写程序，对外设进行测试。

工具链


1. Logisim 电路图设计工具

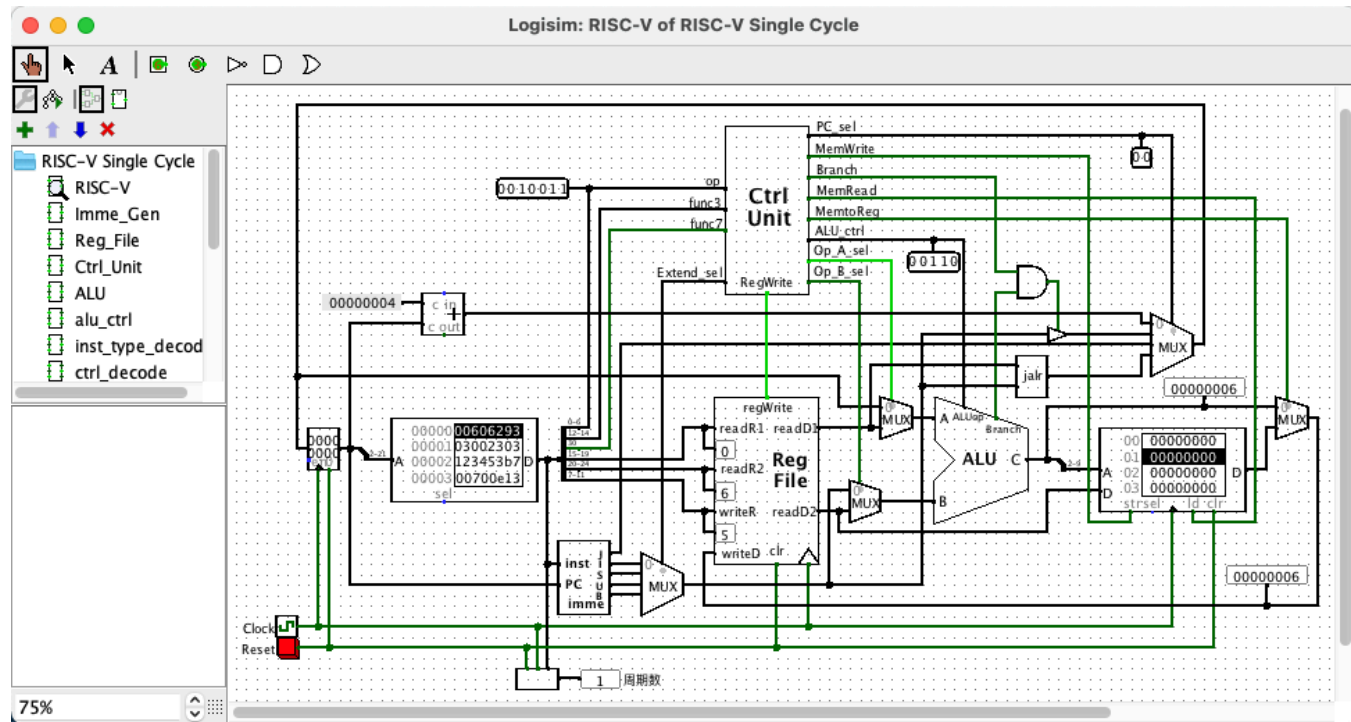

工具链

2. TheThirdOne / rars


汇编IDE：编辑器+汇编器+模拟器

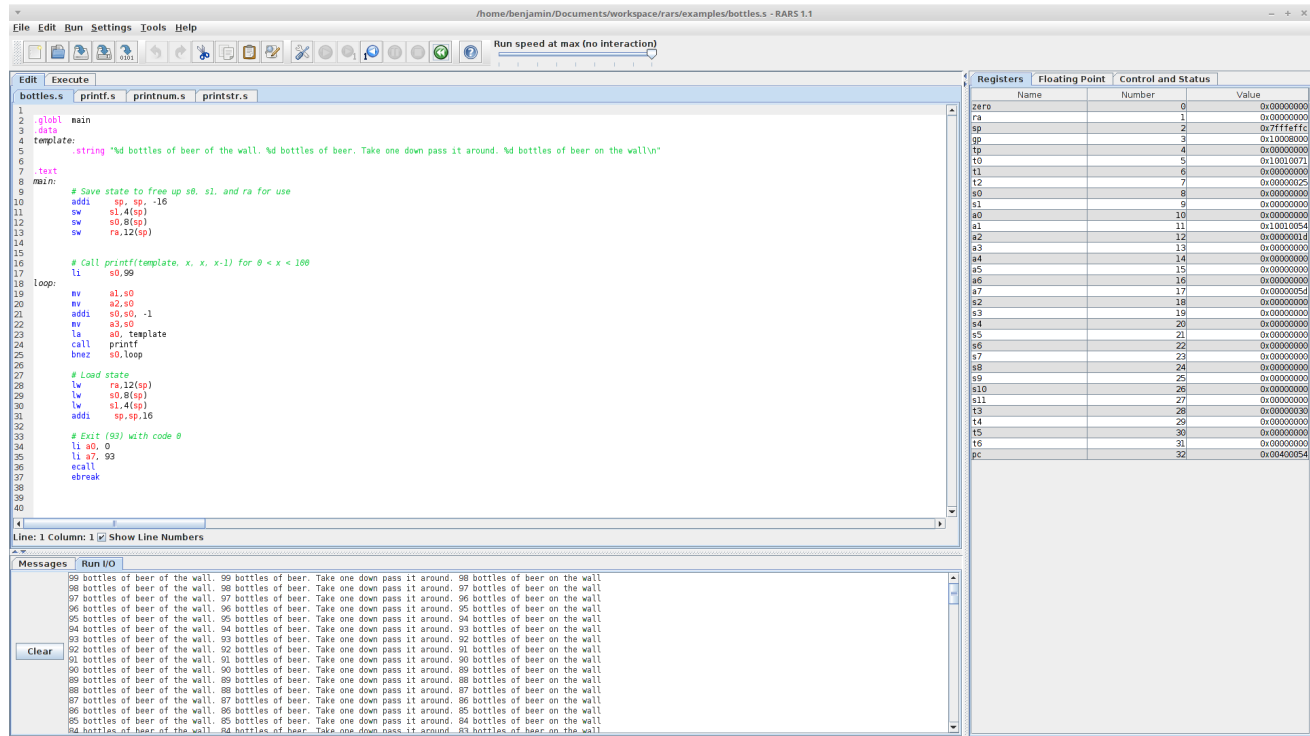

3. Vivado EDK




基于HDL的电路设计工具

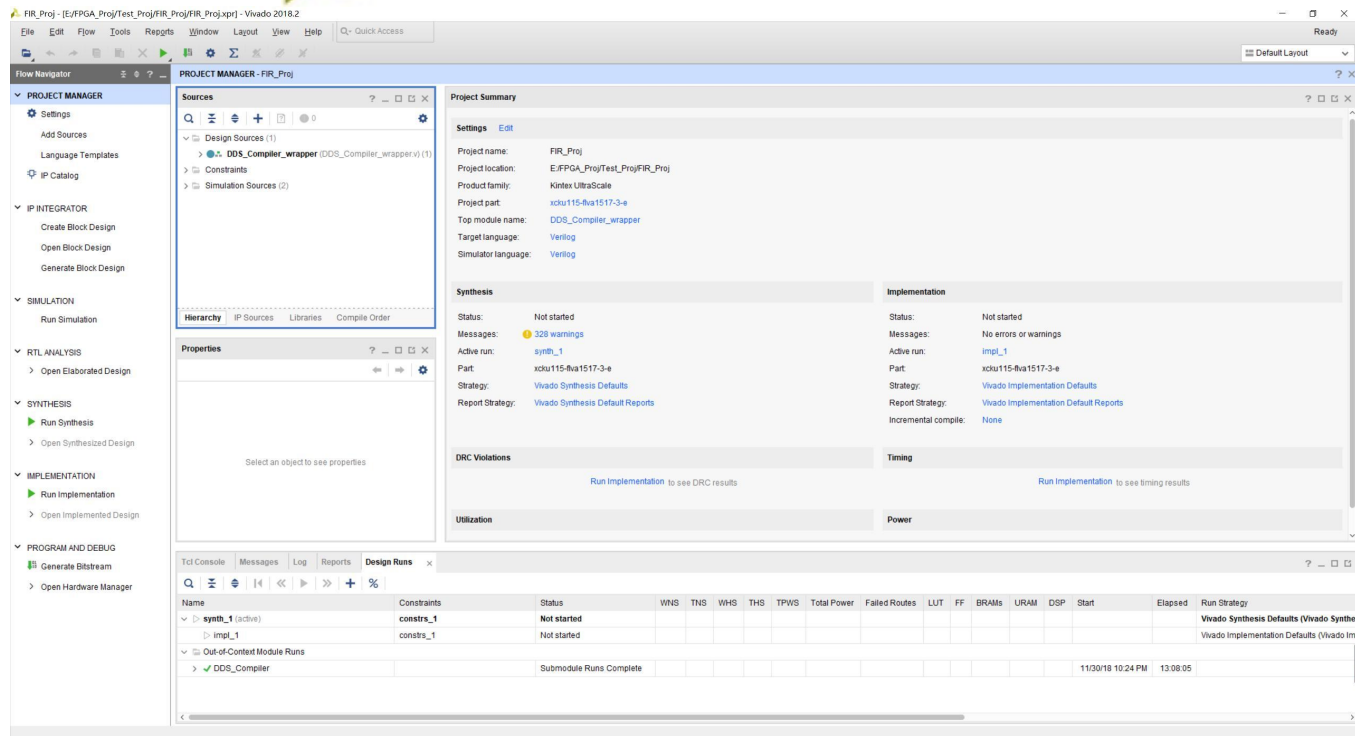

工具链

4. 验证系统 Trace比对方法

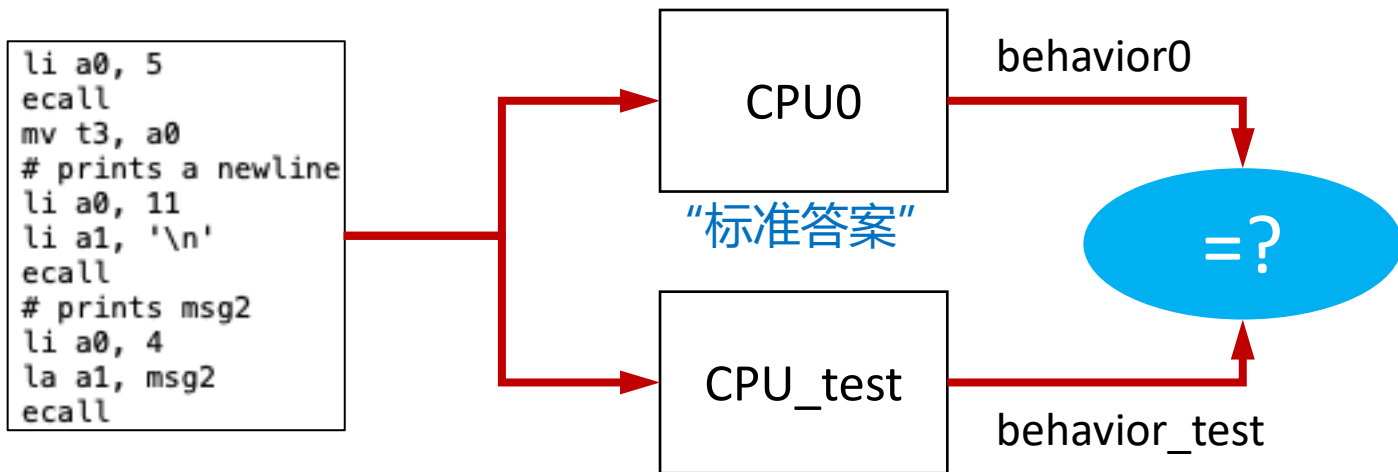

评分标准：代码和报告(60%) + 验收(20%) + 作业(20%)

一、基础分：

中等：完成单周期和流水CPU的仿真、下载，正确运行要求的汇编程序

良好：在流水CPU的基础上，完成SoC的下载及正确运行要求的测试程序

优秀：在良好的基础上进行扩展或优化

扩展或优化内容包括（但不限于）：

1. 编写汇编器；
2. 优化电路逻辑表达式，在电路设计上优化系统性能（提高主频、降低功耗等）；
3. 为其他外设（如键盘、UART串口等）设计接口电路，可以进行正确的IO操作；
4. 设计实现分支预测、超标量、多核、乱序等进阶功能。

二、附加分：

按照每档要求的基础上完成要求以外的工作可获得附加分，如：编写自己的汇编程序，比较不同实现方案在资源使用、功耗、频率等性能上的差异...

参考资料

- 《计算机组成与设计: 硬件/软件接口 (RISC-V版)》
—— David Patterson, John Hennessy
- riscv/riscv-cores-list:
<https://github.com/riscv/riscv-cores-list>



RISC-V Cores and SoC Overview						
This document captures the status of various cores and SoCs that endeavor to implement the RISC-V specification. Note that none of these cores/SoCs have passed the in-development RISC-V compliance suite.						
Please add to the list and fix inaccuracies - see our CONTRIBUTING file for details.						
Cores						
Name	Supplier	Links	Capability	Priv. spec	User spec	Pri Lan
Avispado	SemiDynamics	Website	RV64	1.10	RV64GC, 2.2, multicore, V-ready	Syster
Atrevido	SemiDynamics	Website	RV64	1.10	RV64GC, 2.2, multicore, V-ready	Syster
RV32EC_P2	IQonIC Works	Website	RV32	1.11	RV32E[M]C/RV32I[M]C	Syster

计算机设计与实践

单周期CPU设计与实现



HITSZ 实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ

目录



课程介绍

miniRV-1指令系统

CPU的功能、原理与结构

RISC-V单周期CPU设计与实现

miniRV-1指令系统

- miniRV-1是32位整型RISC-V指令集 (RV32I) 的子集
 - 指令数: 35条 (24 + 11)
 - 寄存器: 32个32位通用寄存器
 - 指令长度: 32位定长
 - 寻址方式: 4种

miniRV-1寄存器组

寄存器	助记符	释义
x0	zero	常数0，永远只返回0（只读不可写）
x1	ra	存放调用子程序(函数)时的返回地址（Return Address）
x2	sp	堆栈指针。对它的调整必须显式地通过指令来实现，硬件不支持堆栈指针的调整（Stack Pointer）
x3	gp	全局指针。某些运行时系统用来为static或extern变量提供简单的访问方式（Global Pointer）
x4	tp	线程指针。多线程应用程序通过该寄存器来访问某个线程的本地数据（Thread Pointer）
x5~x7	t0~t2	存放临时变量，子程序(函数)使用时不保存这些寄存器的值，因此调用后它们的值会被破坏

miniRV-1寄存器组

寄存器	助记符	释义
x8	s0 / fp	子程序用该寄存器做堆栈帧指针。子程序(函数)必须在返回前恢复这些寄存器的值以保证其没有变化 (Saved Register / Frame Pointer)
x9	s1	子程序用寄存器。子程序(函数)必须在返回前恢复这些寄存器的值以保证其没有变化 (Saved Register)
x10~x11	a0~a1	存放子程序(函数)调用时的整型参数或返回值
x12~x17	a2~a7	存放子程序(函数)调用时的整型参数
x18~x27	s2~s11	子程序用寄存器。子程序(函数)必须在返回前恢复这些寄存器的值以保证其没有变化 (Saved Register)
x28~x31	t3~t6	存放临时变量，子程序(函数)使用时不保存这些寄存器的值，因此调用后它们的值会被破坏

miniRV-1指令的寻址方式

➤ 寄存器寻址

操作数存放在寄存器中，指令里存放寄存器号

e.g. `add x3, x2, x7`

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000	00111	00010	000	00011	0110011	

➤ 立即数寻址

指令中的操作数可以是12位的二进制立即数

e.g. `addi x3, x2, 0x1DF`


31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0001_1101_1111	00010	000	00011	0010011	

miniRV-1指令的寻址方式

➤ 基址寻址

操作数存放在数据存储器中，其有效地址由2部分组成：基地址存放在寄存器中，偏移地址则是一个12位的立即数


e.g. `sw x5, 0x1DF(x2)`

 

➤ PC相对寻址

操作数是当前的PC值加上经过符号扩展的12位偏移地址的值

e.g. `beq x4, x9, 0x802`

 

miniRV-1指令目录


- ❑ 算术运算指令 (4) —— `add, addi, sub, lui`
- ❑ 逻辑运算指令 (6) —— `and, andi, or, ori, xor, xori`
- ❑ 移位运算指令 (6) —— `sll, slli, srl, srli, sra, srai`
- ❑ 数据加载与存储指令 (2) —— `lw, sw`
- ❑ 条件转移指令 (4) —— `beq, bne, blt, bge`
- ❑ 无条件转移指令 (2) —— `jal, jalr`

miniRV-1指令格式

◆ 共6种类型的指令格式


	31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
R 型	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	
I 型	imm[11:0]		rs1	funct3	rd	opcode	
S 型	imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode	
B 型	imm[12 10:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:1 11]	opcode	
U 型	imm[31:12]				rd	opcode	
J 型	imm[20 10:1 11 19:12]				rd	opcode	

miniRV-1指令格式 —— R型指令 (8)

 

助记符	指令格式						使用语法	操作及解释
BIT#	31..25	24..20	19..15	14..12	11..7	6..0		(r)表示寄存器r的值; Mem[addr]表示地址为addr的存储单元的值; sext(a)表示a的符号扩展
R-类型	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode		
add	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	add rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) + (rs2)$
sub	0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	sub rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) - (rs2)$
and	0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	and rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) \& (rs2)$
or	0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	or rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) (rs2)$
xor	0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	xor rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) \wedge (rs2)$
sll	0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	sll rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) \ll (rs2)$
srl	0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	srl rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) \gg (rs2)$, 逻辑右移
sra	0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	sra rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) \gg (rs2)$, 算术右移

miniRV-1指令格式 —— I型指令 (9)

 


助记符	指令格式						使用语法	操作及解释
BIT#	31..25	24..20	19..15	14..12	11..7	6..0		(r)表示寄存器r的值; Mem[addr]表示地址为addr的存储单元的值; sext(a)表示a的符号扩展
I-类型	imm[11:0]		rs1	funct3	rd	opcode		
addi	imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011	addi rd, rs1, imm	$(rd) \leftarrow (rs1) + sext(imm)$
andi	imm[11:0]		rs1	111	rd	0010011	andi rd, rs1, imm	$(rd) \leftarrow (rs1) \& sext(imm)$
ori	imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011	ori rd, rs1, imm	$(rd) \leftarrow (rs1) sext(imm)$
xori	imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011	xori rd, rs1, imm	$(rd) \leftarrow (rs1) \wedge sext(imm)$
slli	0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	slli rd, rs1, shamt	$(rd) \leftarrow (rs1) \ll shamt$
srli	0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	srli rd, rs1, shamt	$(rd) \leftarrow (rs1) \gg shamt$, 逻辑右移
srai	0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	srai rd, rs1, shamt	$(rd) \leftarrow (rs1) \gg shamt$, 算术右移
lw	imm[11:0]		rs1	010	rd	0000011	lw rd, offset(rs1)	$(rd) \leftarrow sext(Mem[(rs1) + sext(offset)][31:0])$
jalr	imm[11:0]		rs1	000	rd	1100111	jalr rd, offset(rs1)	$t \leftarrow (pc) + 4; (pc) \leftarrow ((rs1) + sext(offset)) \& \sim 1; (rd) \leftarrow t$

miniRV-1指令格式 —— S型、B型指令 (1+4)



助记符	指令格式						使用语法	操作及解释
BIT#	31..25	24..20	19..15	14..12	11..7	6..0		(r)表示寄存器r的值; Mem[addr]表示地址为addr的存储单元的值; sext(a)表示a的符号扩展
S-类型	imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode		
sw	imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	sw rs2, offset(rs1)	Mem[(rs1) + sext(offset)] ← (rs2)[31:0]
B-类型	imm[12 10:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:1 11]	opcode		
beq	imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	beq rs1, rs2, offset	if ((rs1) = (rs2)) (pc) ← (pc) + sext(offset)
bne	imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	bne rs1, rs2, offset	if ((rs1) ≠ (rs2)) (pc) ← (pc) + sext(offset)
blt	imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	blt rs1, rs2, offset	if ((rs1) < (rs2)) (pc) ← (pc) + sext(offset), 有符号比较
bge	imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	bge rs1, rs2, offset	if ((rs1) ≥ (rs2)) (pc) ← (pc) + sext(offset), 有符号比较

miniRV-1指令格式 —— U型、J型指令 (1+1)

 

BIT#	31_25	24_20	19_15	14_12	11_7	6_0		(r)表示寄存器r的值; Mem[addr]表示地址为addr的存储单元的值;
U-类型	imm[31:12]				rd	opcode		
lui	imm[31:12]				rd	0110111	lui rd, imm	$(rd) \leftarrow sext(imm[31:12] \ll 12)$
J-类型	imm[20 10:1 11 19:12]				rd	opcode		
jal	imm[20 10:1 11 19:12]				rd	1101111	jal rd, offset	$(rd) \leftarrow pc + 4; pc += sext(offset)$

miniRV-1指令格式 —— special for RISC-V



B型、J型指令的立即数被“切割”和“重排”，是为了使得拥有共同数据通路的指令的编码拥有尽可能多的bit是重叠的，从而简化数据通路和控制逻辑。

	31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
I型	imm[11:0]			rs1	funct3	rd	opcode
S型	imm[11:5]		rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode
B型	imm[12 10:5]		rs2	rs1	funct3	imm[4:1 11]	opcode
U型	imm[31:12]					rd	opcode
J型	imm[20 10:1 11 19:12]					rd	opcode

目录



课程介绍

miniRV-1指令系统

CPU的功能、原理与结构


RISC-V单周期CPU设计与实现

CPU的基本功能

- ❑ 指令控制 —— 控制指令执行顺序
- ❑ 操作控制 —— 根据指令的功能，产生相应的控制信号
- ❑ 时序控制 —— 对各种操作进行时间上的控制
- ❑ 数据加工 —— 对数据进行算术/逻辑运算或其他处理
- ❑ 端口访问 —— 对来自存储器或I/O端口的数据进行访问
- ❑ 中断处理 —— 处理运行过程中的异常情况


CPU执行指令的基本过程

□ 从信息流的角度看指令执行过程

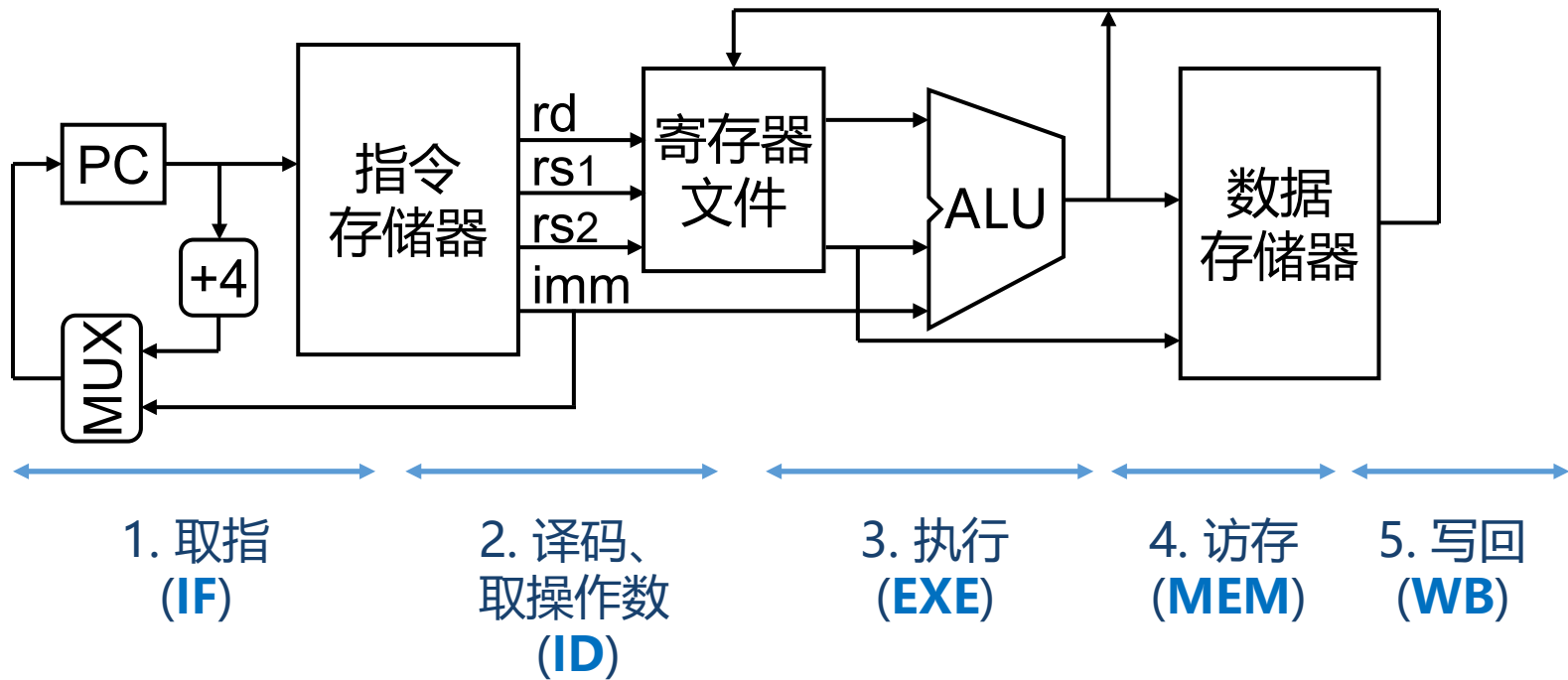

CPU执行指令的基本过程

□ 从**控制流**的角度看指令执行过程

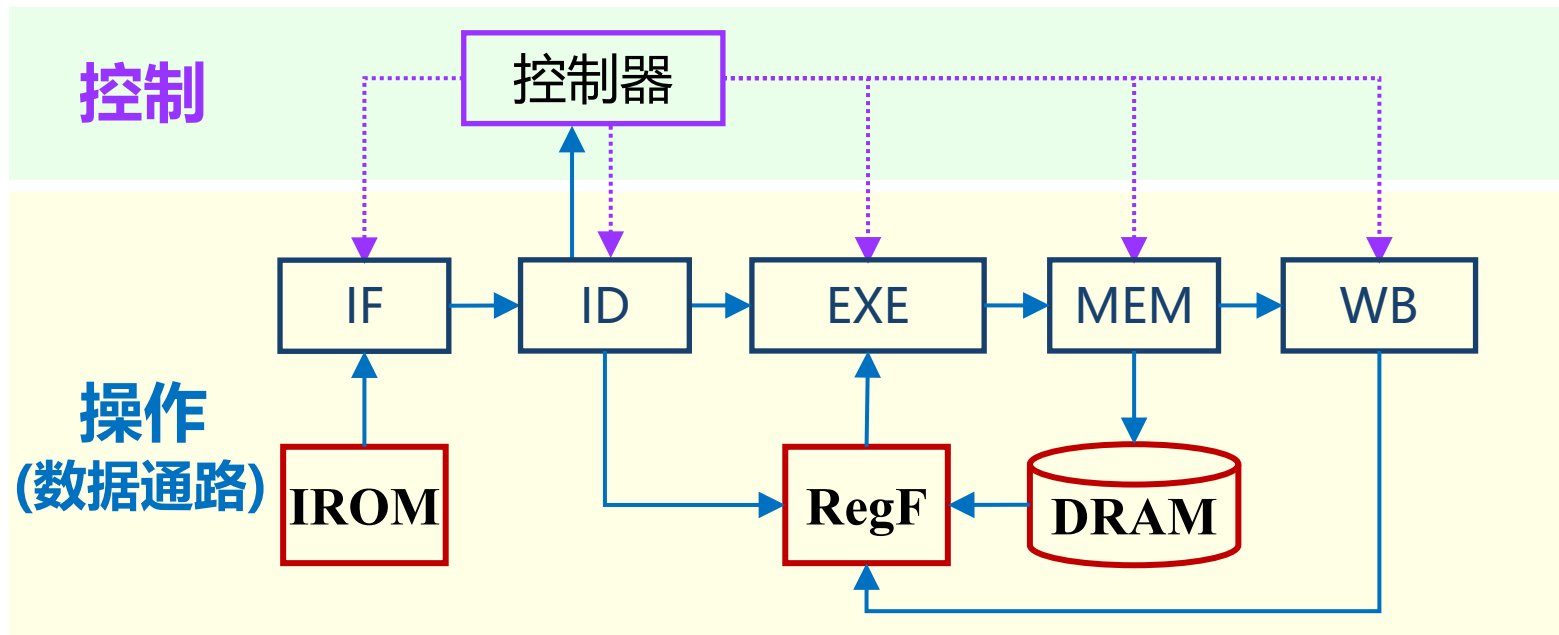

CPU = 数据通路 + 控制逻辑

CPU的基本结构

□ 从结构上，CPU包含数据通路和控制逻辑

➤ 数据通路

- ◆ 数据流经路径上的所有部件构成的通路，是CPU完成数据处理的物理基础
- ◆ 包括PC、指令存储器、寄存器堆、ALU， etc

➤ 控制逻辑

- ◆ 控制运行时数据通路的具体功能，主要指控制器

目录

课程介绍

miniRV-1指令系统

CPU的功能、原理与结构

RISC-V单周期CPU设计与实现

单周期CPU设计

单周期CPU实现

构造功能部件

构造一组必要的数据通路功能部件：对于每个功能部件，都需要定义其功能及接口信号，并用HDL描述其内部具体的电路行为或结构。

构造指令级别的数据通路与控制信号取值

根据指令操作语义，构造指令级别的数据通路及相关功能部件的控制信号取值。

综合数据通路

当所有指令级别的数据通路构造完毕后，将其综合为完整数据通路。


综合控制器

将全部指令对应的控制信号取值均建立后，合并所有的控制信号取值，形成控制信号矩阵，并生成相应的控制信号表达式。

生成工程项目

将第3、第4步的结果翻译为HDL语言，并在顶层工程文件中组装数据通路与控制逻辑。


数据通路的主要功能部件

 

- ✓ **PC** (Program Counter)
- ✓ **指令存储器** (Instruction Memory, **IROM**)
 - ◆ 只读：输入地址，输出指令
- ✓ **数据存储器** (Data Memory, **DRAM**)
 - ◆ 读操作：输入地址，输出数据
 - ◆ 写操作：输入地址、数据
- ✓ **寄存器文件** (Register File, **RF**)
 - ◆ 读操作：输入2个寄存器号，输出2个32bit的寄存器值
 - ◆ 写操作：输入1个寄存器号、待写入的32bit数据
- ✓ **ALU** (Arithmetic & Logic Unit)
 - ◆ 算术、逻辑、移位、比较运算：输入2个操作数，输出运算结果



构造功能部件 —— PC设计

 - ◆ PC是一个32bit寄存器，存储着当前指令的地址
 - ◆ 对于32位RISC CPU，指令均为32bit定长，即每条指令4Byte
 - ◆ 因此PC的BIT1和BIT0恒为0，故也可使用30bit寄存器
- ◆ CPU复位后PC的初始值即为首条指令的地址，如0x0000_0000H
- ◆ 执行时，需不停地更新PC的值
 - ◆ 默认情况下： $PC \leftarrow PC + 4$
 - ◆ 若遇到分支指令： $PC \leftarrow imm$




构造功能部件 —— IROM设计

  - ◆ IROM是一个单端口的只读存储器
 - ◆ 输入地址：PC
 - ◆ 输出数据：指令
- ◆ IROM的读取操作是组合逻辑
 - ◆ 读时序：




构造功能部件 —— DRAM设计

 - ◆ DRAM是一个按地址访问的存储器，可读可写
 - ◆ 读操作：输入地址，输出数据
 - ◆ 写操作：输入地址、数据，受写使能信号WE控制
- ◆ DRAM的读写逻辑：
 - ◆ $WE=0$: $RD \leftarrow DRAM[Adr]$
 - ◆ $WE=1$: $DRAM[Adr] \leftarrow WD$



构造功能部件 —— RF设计

 - ◆ RF包含32个32bit寄存器
 - ◆ 1条指令最多有2个源寄存器(rs1、rs2)、1个目标寄存器(rd)
 - ◆ 因此，RF需要3个“地址”端口、3个“数据”端口
 - ◆ 读操作：输入寄存器号，输出寄存器存储的值
 - ◆ 写操作：输入寄存器号、数据，受WE控制
- ◆ RF的读写逻辑：
 - ◆ $WE=0: rD1 \leftarrow REG[rR1], \quad rD2 \leftarrow REG[rR2]$
 - ◆ $WE=1: REG[wR] \leftarrow wD$



◆ **e.g.** add x2, x9, x5 # rR1=9, rR2=5; wR=2

构造功能部件 —— ALU设计

◆ ALU的功能:

◆ 算术运算 (add、sub)

✓ 加法器、补码逻辑

◆ 逻辑运算 (and、or, etc)


✓ 按位操作

◆ 移位运算 (sll、srl, etc)

✓ 桶形移位器



◆ 比较运算 (slt、sltu, etc)

✓ 复用sub, 判断标志位

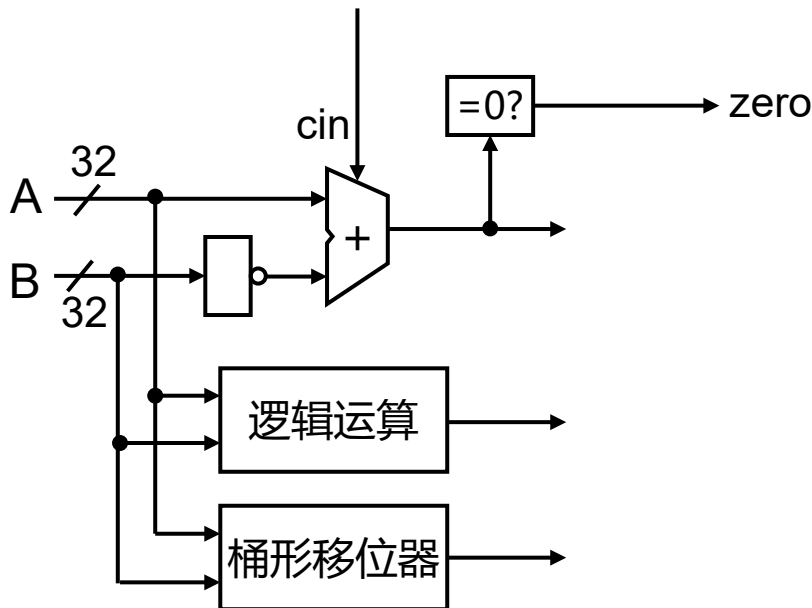


构造功能部件 —— ALU设计

  - ◆ 集成各项功能：
 - ◆ 多路选择器选择ALU输出
 - ◆ 译码器选择具体运算



构造数据通路

 - ◆ 数据通路本质上是一个功能部件和连接关系的集合
 - ◆ 集合的元素：部件、部件的输入输出信号之间的连接关系
 - ◆ E.g. 3个部件的连接关系



- ◆ 连接关系集合：{<C.C_o, A.A_i>, <A.A_o, B.B_i>, <B.B_o, C.C_i>}

- ◆ 表格表示法：

部件A	部件B	部件C
A_i	B_i	C_i
C.C_o	A.A_o	B.B_o

部件的输入信号/引脚
由其他部件产生，并输入到当前引脚的信号

构造数据通路

- ◆ 每条指令对应的部件和连接关系都不同
- ◆ 为了方便数据通路的综合，采用表格驱动设计的方法
 - ◆ E.g. 某数据通路包含PC、NPC、IROM、RF、ALU、DRAM的部件
 - ◆ 建立数据通路表：


所属单元	取指单元					译码单元					执行单元		存储单元	
部件	PC	NPC			IROM	RF				S_EXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	Imm	RA	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin

第1-2行：数据通路的功能部件及其所属单元

第3行：各功能部件的输入信号/引脚

第4+行：由其他部件产生，并连接到当前输入引脚的信号


构造数据通路

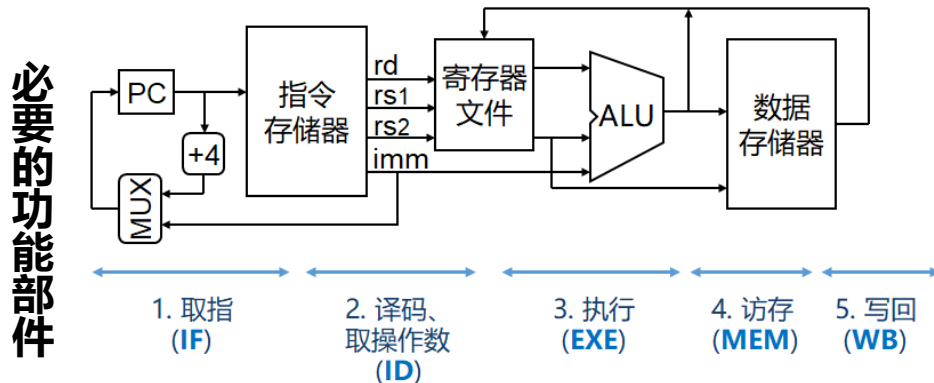

所属单元	取指单元				译码单元				执行单元		存储单元	
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT		ALU	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din		A	B
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C			RF.rD1	RF.rD2
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C			RF.rD1	RF.rD2
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]		RF.rD1	SEXT.ext
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]		RF.rD1	SEXT.ext
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25][11:7]		RF.rD1	SEXT.ext
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31][7][30:25][11:8]		RF.rD1	RF.rD2
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31][19:12][20][30:21]			

综合数据通路


所属单元	取指单元				译码单元				执行单元		存储单元		
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext		
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25][11:7]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31 7 30:25][11:8]	RF.rD1	RF.rD2		
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31 19:12 20 30:21]				
完整	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C DRAM.rd NPC.pc4	IROM.inst[31:7]	RF.rD1	RF.rD2 SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2

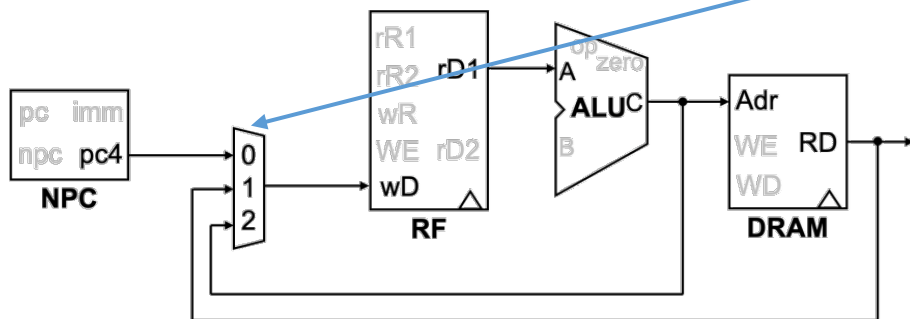

综合方法1：使用多路选择器

综合数据通路


所属单元	取指单元				译码单元				执行单元		存储单元		
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext		
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25][11:7]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31 7 30:25 11:8]	RF.rD1	RF.rD2		
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31 19-12 20 30:21]				
完整	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C DRAM.rd NPC.pc4	IROM.inst[31:7]	RF.rD1	RF.rD2 SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2

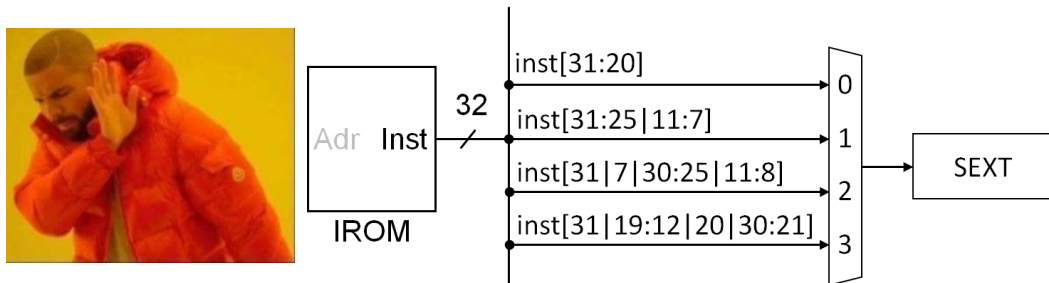

综合方法2：增加输入信号

综合数据通路

所属单元	取指单元				译码单元				执行单元		存储单元		
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext		
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25][11:7]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31 7 30:25 11:8]	RF.rD1	RF.rD2		
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31 19:12 20 30:21]				
完整	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C DRAM.rd NPC.pc4	IROM.inst[31:7]	RF.rD1	RF.rD2 SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2

 

综合方法2：增加输入信号

构造控制单元

- ◆ 控制单元：根据指令的操作码 (opcode)和功能码 (funct3/funct7), 产生执行指令所需的**控制信号**

- ◆ 控制信号
 - 操作选择信号 指令执行时, 选择部件要完成的具体操作
多功能部件 (NPC、SEXT、ALU、存储器等)
 - 多路选择信号 对多输入源进行选择
多路选择器
 - 分支控制信号 控制分支指令是否跳转
ALU

添加控制信号

◆ 在数据通路表中新增控制信号：

所属单元	取指单元				译码单元				执行单元		存储单元		
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext		
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25 11:7]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31 7 30:25 11:8]	RF.rD1	RF.rD2		
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31 19:12 20 30:21]				
完整	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C DRAM.rd NPC.pc4	IROM.inst[31:7]	RF.rD1	RF.rD2 SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
操作选择信号	-	npc_op		-	-	-	rf_we		sext_op	alu_op		-	dram_we
多路选择信号	-	-		-	-	-	-	wd_sel	-	-	alub_sel	-	-
分支控制信号	-	-		-	-				-	branch		-	

确定控制信号取值

◆ 建立控制信号取值表：

指令	npc_op	rf_we	wd_sel	sext_op	alu_op	alub_sel	branch	dram_we

◆ 逐条指令分析，确定其控制信号取值：

指令	npc_op	rf_we	wd_sel	sext_op	alu_op	alub_sel	branch	dram_we
add	pc+4	1	'b00	X	ADD	0	0	0
sub	pc+4	1	'b00	X	SUB	0	0	0
ori	pc+4	1	'b00	'b00	OR	1	0	0
lw	pc+4	1	'b01	'b00	ADD	1	0	0
sw	pc+4	0	'bXX	'b01	ADD	1	0	1
beq	'b01	0	'bXX	'b10	SUB	0	1	0
jal	'b10	1	'b10	'b11	X	X	0	0

综合控制信号


- ◆ 根据控制信号取值表，化简控制信号的逻辑表达式
- ◆ 根据表达式，设计控制单元
- ◆ 在数据通路图中添加控制单元

输入：opcode、funct3/funct7


分支控制信号

输出：操作选择信号

多路选择信号

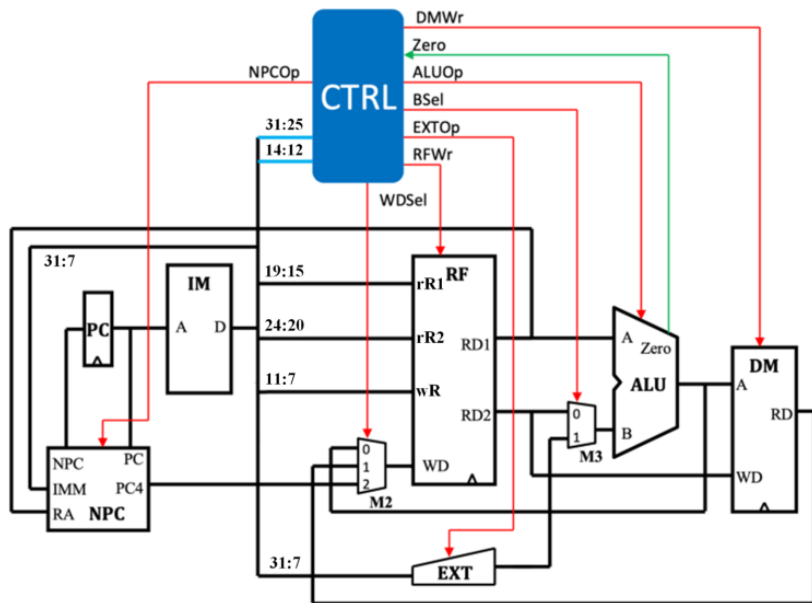

完整 数据 通路 (示例)

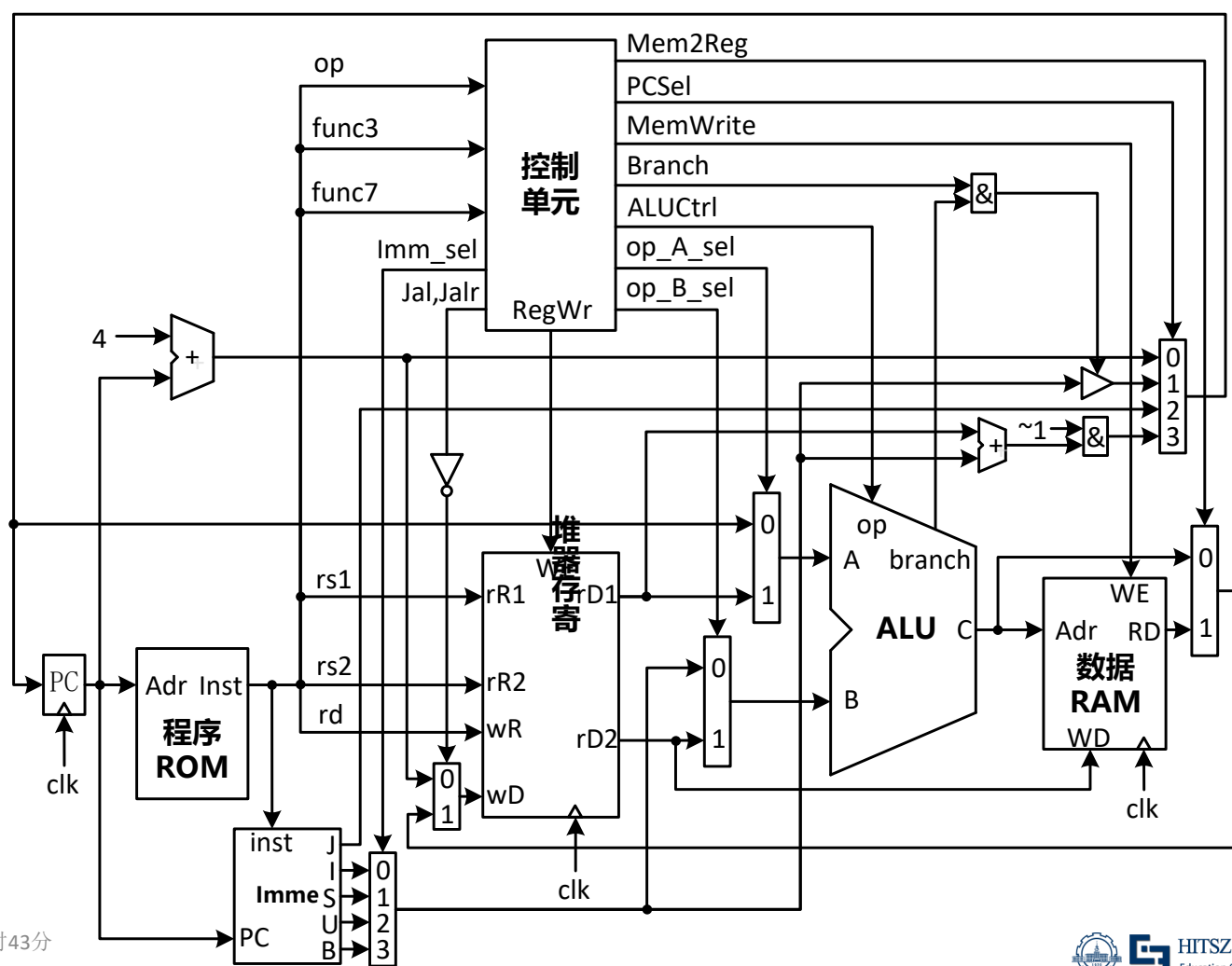

目录

课程介绍

miniRV-1指令系统

CPU的功能、原理与结构

RISC-V单周期CPU设计与实现

单周期CPU设计

单周期CPU实现

实现方法



```
module miniRV(rst_i, clk_i, debug信号);
```

```
    input rst_i;                // 板上的Reset信号，低电平复位
```

```
    input clk_i;                // 板上的100MHz时钟信号
```

模 块	文 件	备 注
顶层模块	miniRV.v	实例化、连接各部件
时钟	cpuclock.v	系统时钟 (25MHz)
存储器模块	prgrom.v	指令存储器 (64KB)
	dmem.v	数据存储器 (64KB)
取指模块	ifetch.v	
译码模块 (含寄存器组)	idecode.v	
执行模块	execute.v	
控制器模块	control.v	

时钟模块实现 —— 使用IP核

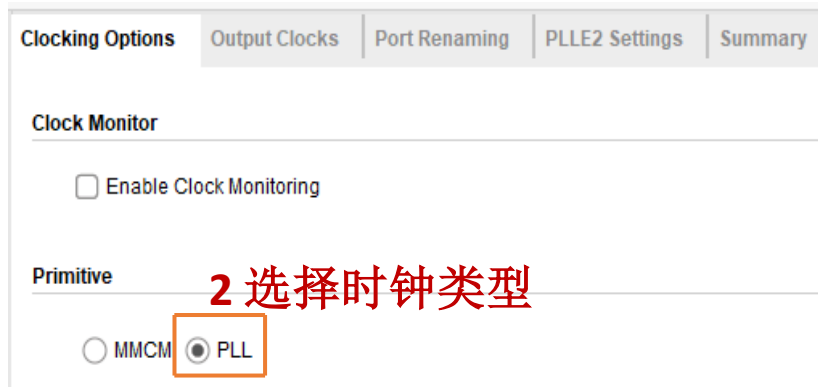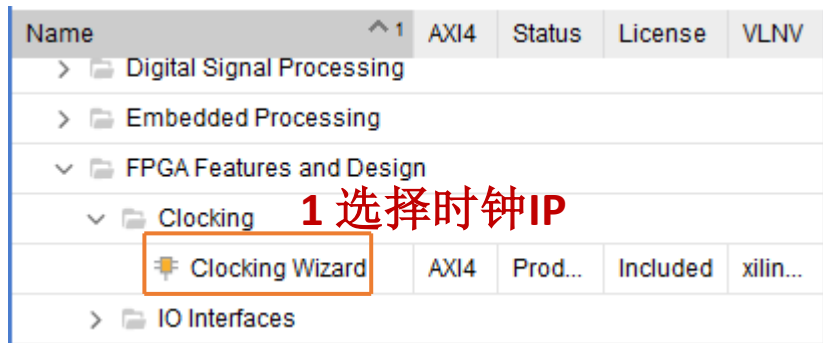


Clocking Options						
Output Clocks						
The phase is calculated relative to the active input clock.						
Output Clock	Port Name	Output Freq (MHz)		Phase (degrees)		Duty Cycle Requested
		Requested	Actual	Requested	Actual	
<input checked="" type="checkbox"/> clk_out1	clk_out1	25.000	25.000	0.000	0.000	50.000
<input type="checkbox"/> clk_out2	clk_out2	100.000	N/A	0.000	N/A	50.000

3 选择输出时钟频率




取指 模块实现

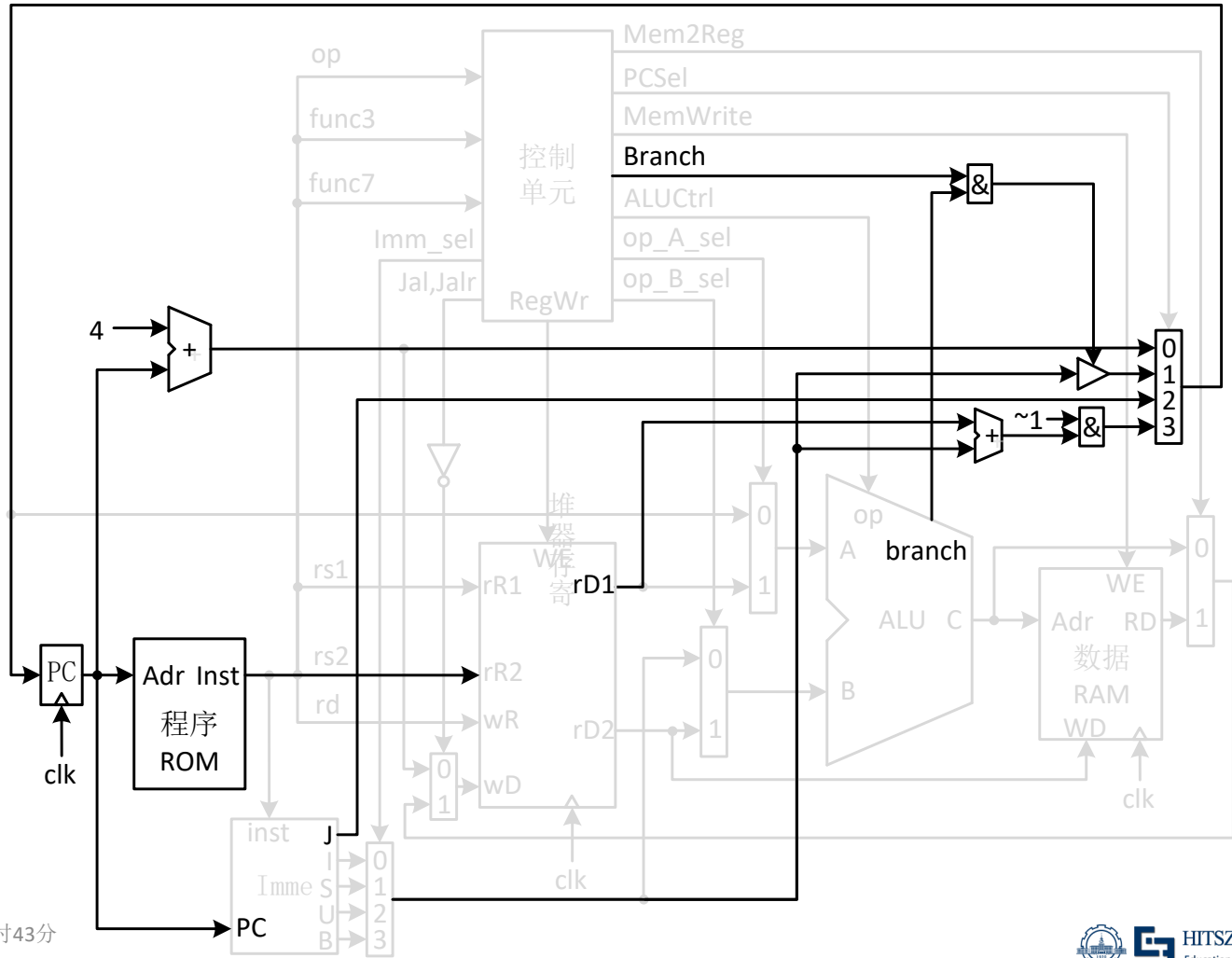

取指模块实现

- ◆ 使用Distributed Memory IP核建立IROM
- ◆ 利用PC，从IROM中取出指令
- ◆ 对PC值进行+4
- ◆ 完成几种跳转指令的PC修改功能
 - ◆ **要点：** 根据其他单元的关键信号，用ALU计算结果or立即数修改PC
- ◆ 最终修改PC值
 - ◆ **要点：** 使用多路选择器

译码 模块 实现

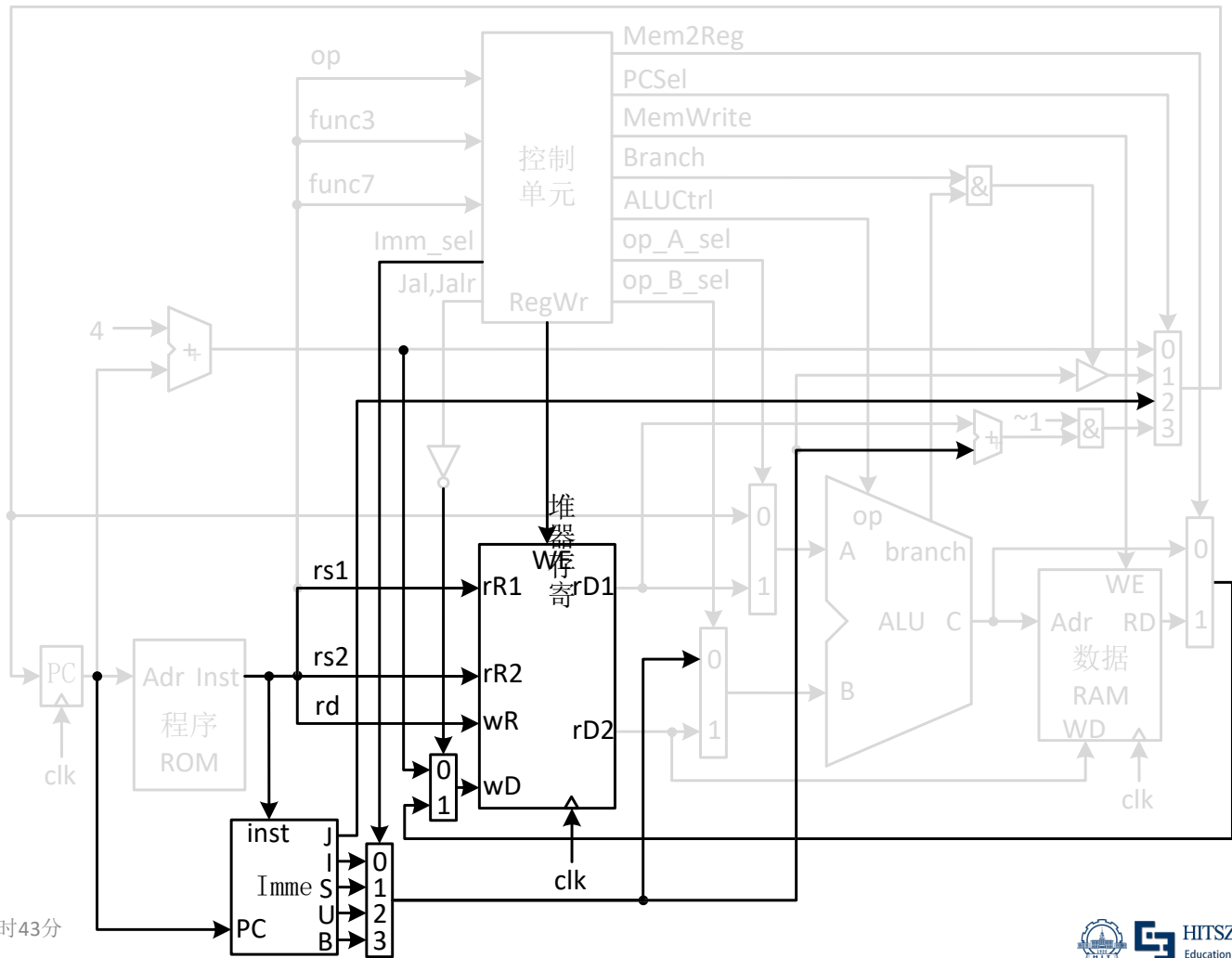

译码模块实现

- ◆ 分解指令中的各个字段 —— 按照指令格式，分别取出各个字段


✓ **Tips:** 用**assign**语句、位选择符**[]**、位拼接符**{}**实现

	31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
R 型	funct7		rs2	rs1	funct3	rd	opcode
I 型	imm[11:0]			rs1	funct3	rd	opcode
S 型	imm[11:5]		rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode
B 型	imm[12 10:5]		rs2	rs1	funct3	imm[4:1 11]	opcode
U 型	imm[31:12]					rd	opcode
J 型	imm[20 10:1 11 19:12]					rd	opcode

译码模块实现

- ◆ 分解指令中的各个字段
- ◆ 建立寄存器文件RF
- ◆ 对寄存器文件进行读写操作
 - ◆ **要点：** 根据分解指令得到的寄存器号和来自其他单元的关键信号，读写相应寄存器
- ◆ 对立即数进行符号扩展
 - ◆ **要点：** lui、jal指令的立即数是20位，其余是12位
 - 不同类型的指令，其立即数扩展操作不同

执行模块实现

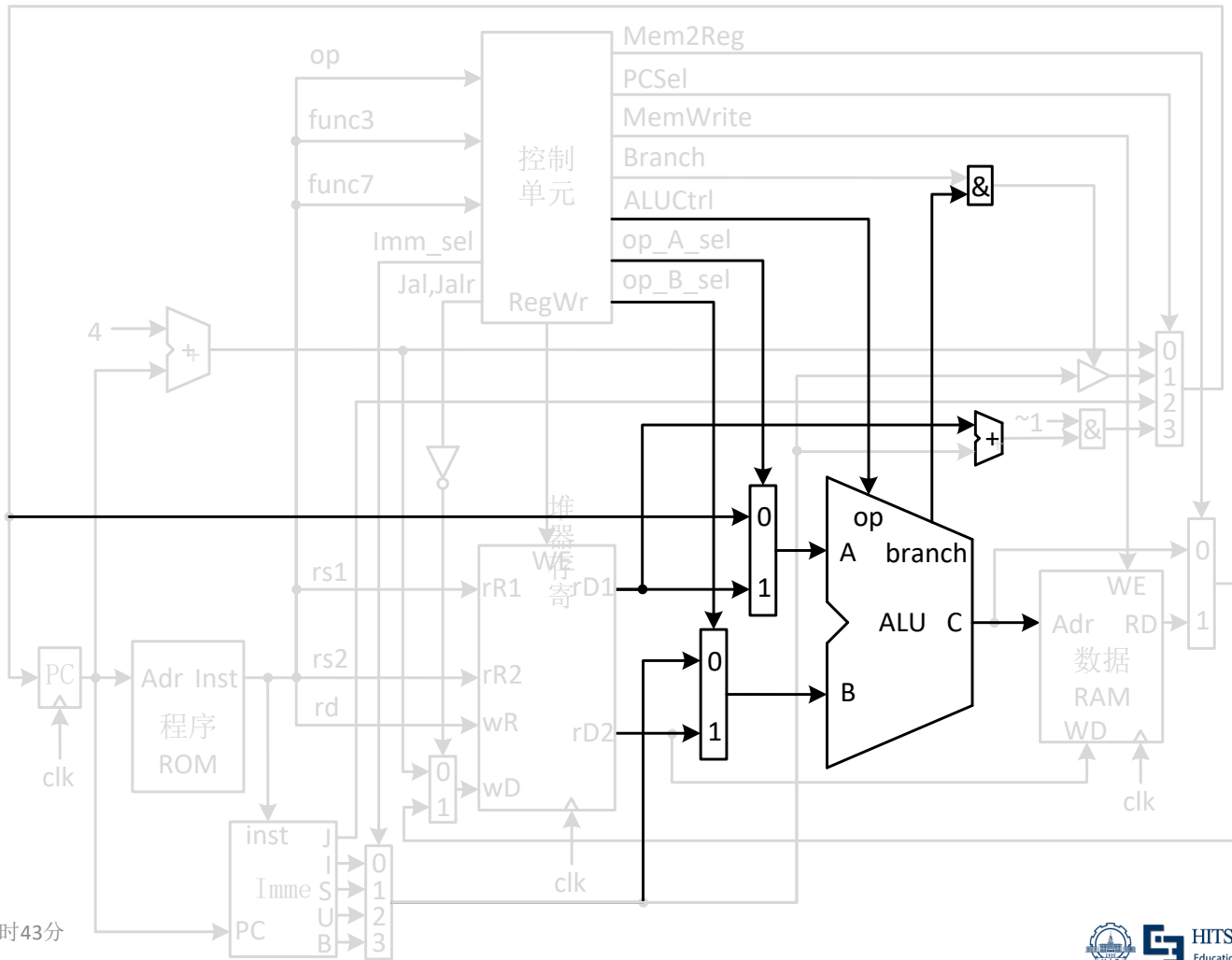

执行模块实现

◆ 选择运算数据

- ◆ **要点：** 根据控制器的操作数选择信号，选择不同的源操作数：

input [31:0] rd_dat1_i; // (rs1)


input [31:0] rd_dat2_i; // (rs2)

input [31:0] npc_i; // Next PC

input [31:0] imm_i; // 扩展后的立即数

assign op_A = op_A_sel ? npc_i : rd_dat1_i;

 
assign op_B = op_B_sel ? imm_i : rd_dat2_i;



执行模块实现

- ◆ 选择运算数据
- ◆ 完成算术、逻辑、移位运算
 - ◆ **要点：**调用设计好的ALU模块；用控制器的op信号选择运算功能
- ◆ 完成比较运算的PC值计算
 - ◆ **要点：**B型、J型指令的立即数在符号扩展后，需要加上PC的值
- ◆ 完成运算结果输出（含比较后赋值）
 - ◆ **要点：**根据控制器的ALUCtrl等控制信号，输出相应的运算结果

控制模块实现

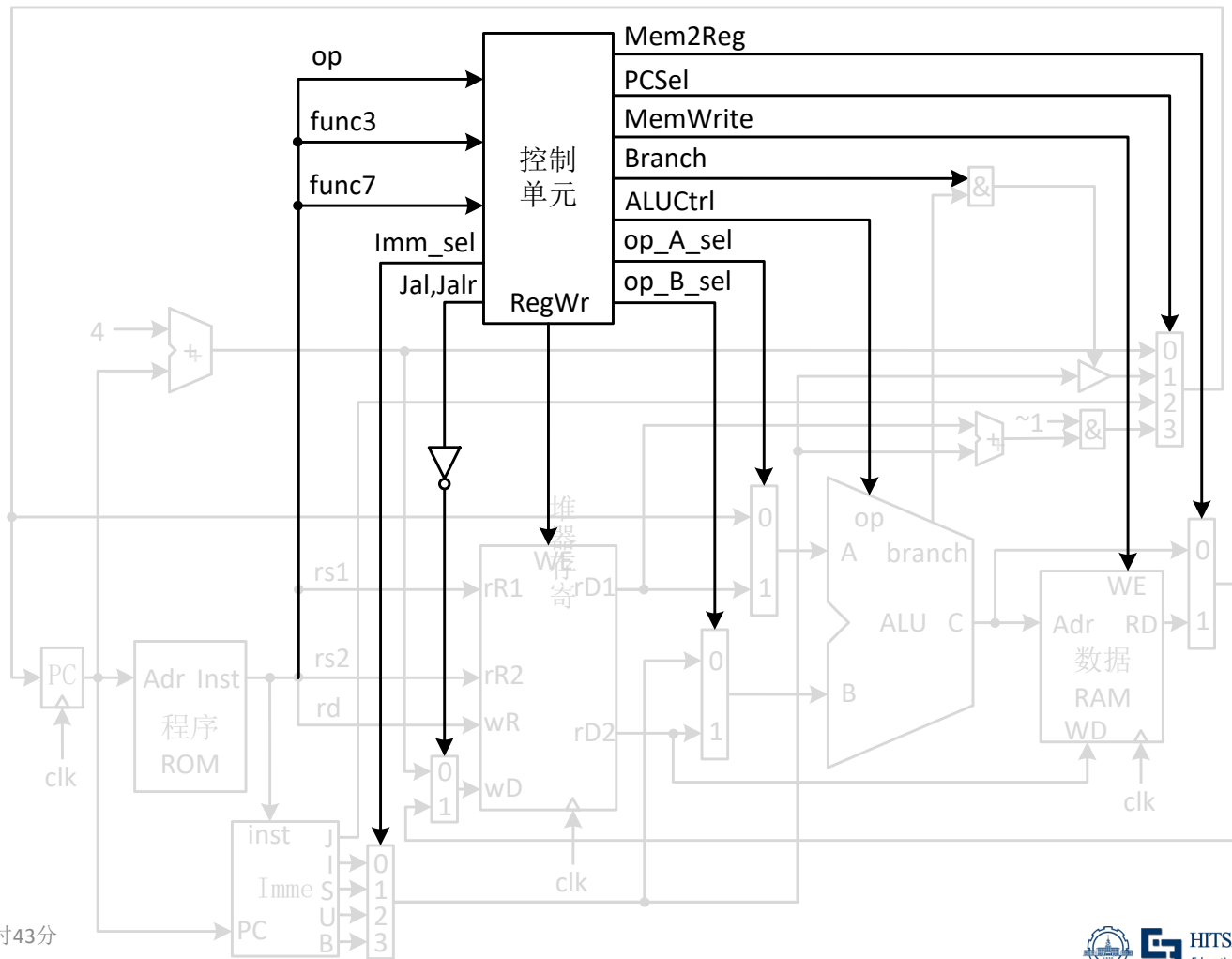

控制器实现

- ◆ 考察每条指令在数据通路中的执行过程和涉及到的控制信号的取值
- ◆ 根据指令和控制信号的关系，写出每个控制信号之间的逻辑表达式
- ◆ 必要时，使用卡诺图化简逻辑表达式
- ◆ 根据逻辑表达式，用Verilog HDL实现相应的控制逻辑
- ◆ 综合所有控制逻辑，形成控制器

控制器实现


◆ 要点:

- ◆ 根据控制信号取值表，为每个需要输出到其他单元的控制信号写出相应的逻辑表达式
- ◆ 表达式的输入：opcode、funct3、funct7

指令	npc_op	rf_we	wd_sel	sext_op	alu_op	alub_sel	branch	dram_we
add	pc+4	1	'b00	X	ADD	0	0	0
sub	pc+4	1	'b00	X	SUB	0	0	0
ori	pc+4	1	'b00	'b00	OR	1	0	0
lw	pc+4	1	'b01	'b00	ADD	1	0	0
sw	pc+4	0	'bXX	'b01	ADD	1	0	1
beq	'b01	0	'bXX	'b10	SUB	0	1	0
jal	'b10	1	'b10	'b11	X	X	0	0

数字电路的功能验证

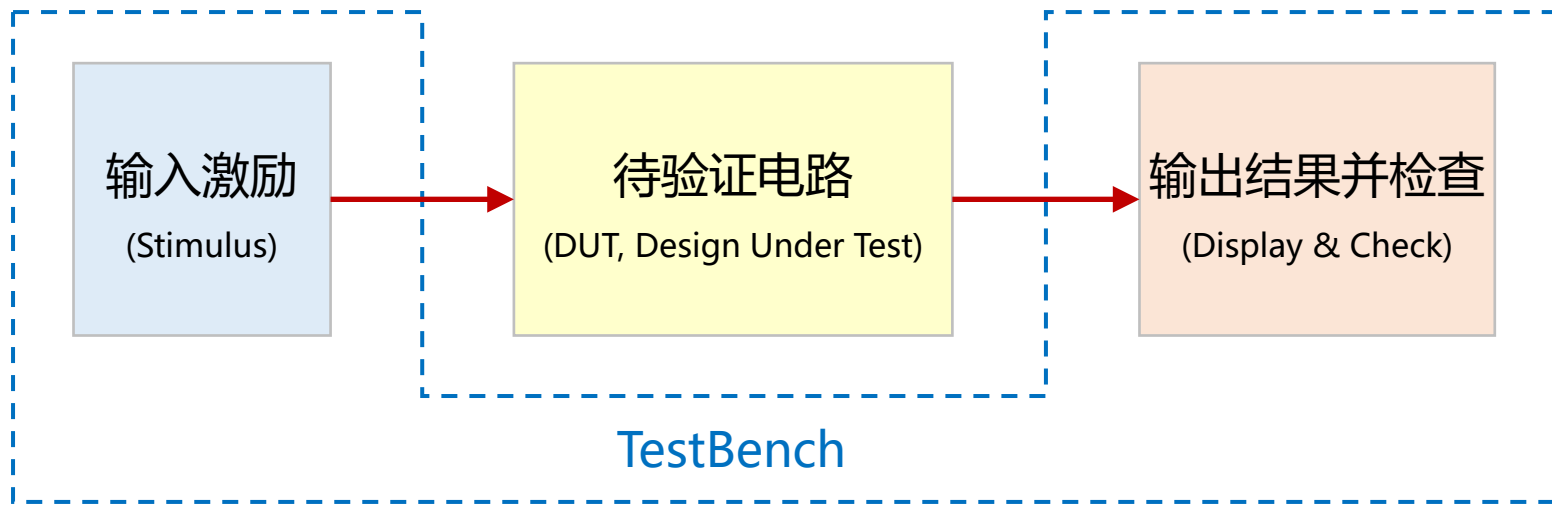- ◆ 如何对数字电路的功能进行验证？ —— 时序仿真
- ◆ 仿真 —— 基于软件模拟 (而非电路实测) 来验证电路功能的方法



CPU的功能验证

- ◆ CPU也是数字电路，也可采用相同的验证方法，但效率太低
 - ◆ 只能分模块验证，或借助外设输出
 - ◆ 出错点通过测试程序的逻辑路径传递很远之后才能被发现
- ◆ 改进：
 - ◆ 用**一段指令序列**作为输入激励，通过**观察程序执行结果**来验证CPU功能
 - ◆ 验证效率大幅提高，但难以定位错误
- ◆ 更好的方法：基于Trace比对的功能验证

CPU的功能验证 —— 基于Trace比对

- ◆ Trace: CPU执行指令序列时产生的信息 (PC、写寄存器的信息, etc)
- ◆ 基于Trace比对的验证方法:
 - ① 用已知功能正确的CPU运行测试程序, 记录Trace0 (Golden Trace)
 - ② 用待验证CPU运行测试程序, 产生Trace1
 - ③ 将Trace1与Trace0进行实时比对, 如果出现不同, 立即报错并停止
- ◆ 特殊情况:
 - ◆ Store指令 —— 后续相关的Load指令写入寄存器的值与GT不同

作业 (DDL: 6月29日 23:59)

◆ 完成数据通路和控制信号的构造、综合

所属单元		取指单元			译码单元					执行单元		存储单元	
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext		
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25][11:7]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31]7[30:25][11:8]	RF.rD1	RF.rD2		
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31]19:12[20]30:21]				
完整	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C DRAM.rd NPC.pc4	IROM.inst[31:7]	RF.rD1	RF.rD2 SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
操作选择信号	-	npc_op		-	-	-	rf_we		sext_op	alu_op		-	dram_we
多路选择信号	-	-		-	-	-	-	wd_sel	-	-	alub_sel	-	-
分支控制信号	-	-		-	-				-	branch		-	

◆ 完成控制信号的取值表

指令	npc_op	rf_we	wd_sel	sext_op	alu_op	alub_sel	branch	dram_we
add	pc+4	1	'b00	X	ADD	0	0	0
sub	pc+4	1	'b00	X	SUB	0	0	0
ori	pc+4	1	'b00	'b00	OR	1	0	0
lw	pc+4	1	'b01	'b00	ADD	1	0	0
sw	pc+4	0	'bXX	'b01	ADD	1	0	1
beq	'b01	0	'bXX	'b10	SUB	0	1	0
jal	'b10	1	'b10	'b11	X	X	0	0

谢 谢!



HITSZ 实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ